

Domótica
Segunda Evaluación
Ordinario
Marzo

Nombre: _____

Tiempo Límite: 60 Minutos

Nota _____

Diseña los siguientes circuitos:

1. Iluminación de un pasillo con tres interruptores y 1 bombilla.
2. Subida de una persiana con final de carrera. Si el pulsador se deja pulsado, la persiana subirá hasta arriba. Si se pulsa y se suelta subirá durante 3 segundos. Cuando la persiana llegue arriba un final de carrera cerrará el circuito.
3. Ilumina el patio de una cárcel. Si es de noche y hay movimiento las luces se encienden entre las 18:00 y las 8:00.

El patio se mantiene encendido de lunes a viernes si no hay sol y la hora está comprendida entre las 18:00 y las 22:30